

COD__LAB2 数据通路与时序机

黄业琦 PB17000144

March 25, 2019

Contents

1	实验目的	2
1.1	排序	2
1.2	除法运算	2
2	实验环境	3
3	逻辑设计	3
3.1	Sort 设计	3
3.2	Fibonacci 设计和累计求和	3
4	仿真截图	4
5	性能评测截图	5
6	实验代码	6
6.1	Sort 实现代码	6
6.2	DIV 实现代码	9
7	FSM 实现	12
7.1	排序 FSM 设计	12
7.2	除法 FSM 设计	12
8	三段式状态机代码	13
8.1	SortFSM 实现代码	13
8.2	DivFSM 实现代码	17

1 实验目的

1.1 排序

s0 - s3 是 x0 - x3 的排序结果。

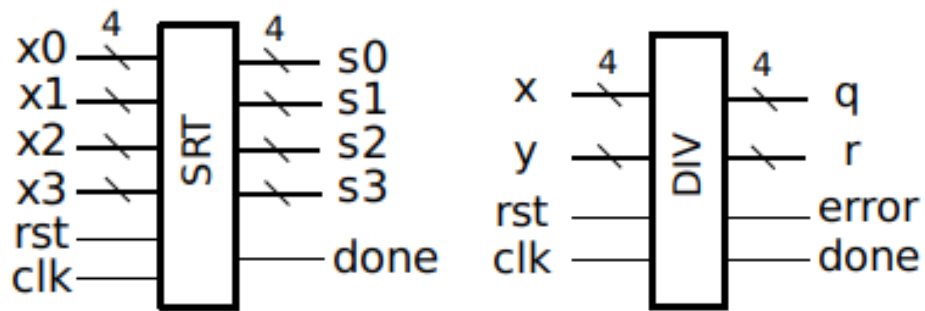


Figure 1: Sort & Div

1.2 除法运算

$$x / y = q \cdots r$$

2 实验环境

Linux 下编程调试和仿真，使用 IVerilog, GtkWave 系列工具。
Windows 下用于生成比特流文件，使用 Vivado 2018.2, Verilog HDL
所有下载均在 Nexsy4-DDR 实验板完成

3 逻辑设计

3.1 Sort 设计

采用六次比较以实现我们的排序工作。
详细见附录代码。

3.2 Fibonacci 设计和累计求和

采用移位算法实现我们的除法操作：

- 1、被除数为 x , 除数为 y , 商为 $qout$, 余数为 $rout$;
- 2、将被除数赋给寄存器变量 q , 变量 r 初始值为 0, t 为 q, r ;
- 3、先将 t 左移一位;
- 4、比较 r 与除数的大小, 如果 $r >$ 除数则 $r = r - \text{除数}$ 并且 t 再左移一位并且 $q[0] = 1$, 反之 r 不变 t 左移一位 $q[0] = 0$ 。
- 5、继续上述过程, 循环至无法移位了;
- 6、此时商 $qout = q$, 而余数 $rout = r \gg 1$ (即余数等于 r 向右移一位)。

4 仿真截图

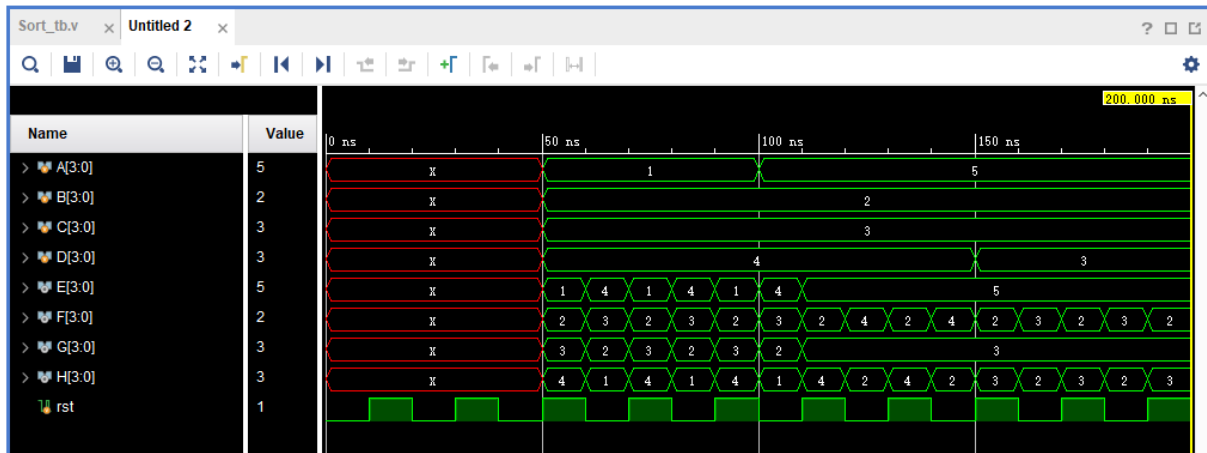


Figure 2: SORT_sim

 


Figure 3: DIV_sim

5 性能评测截图

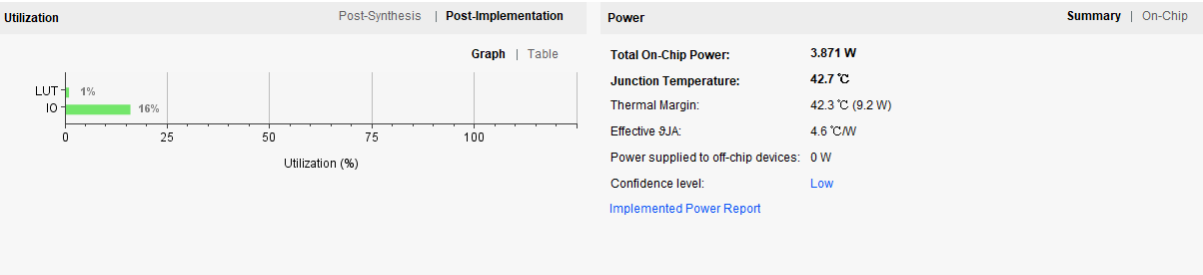


Figure 4: Sort_Performance1

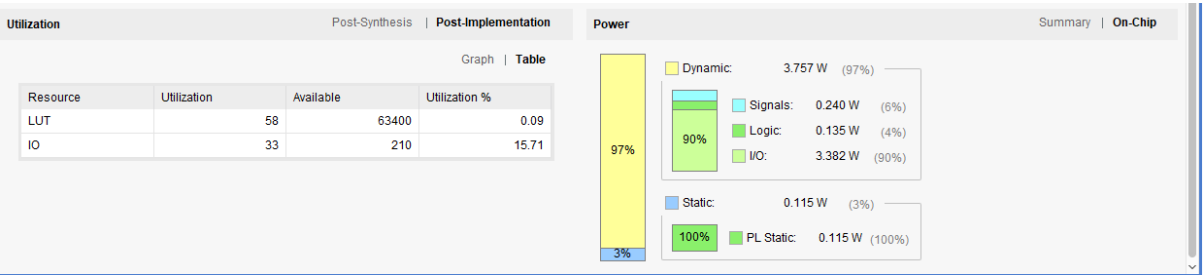


Figure 5: Sort_Performance2

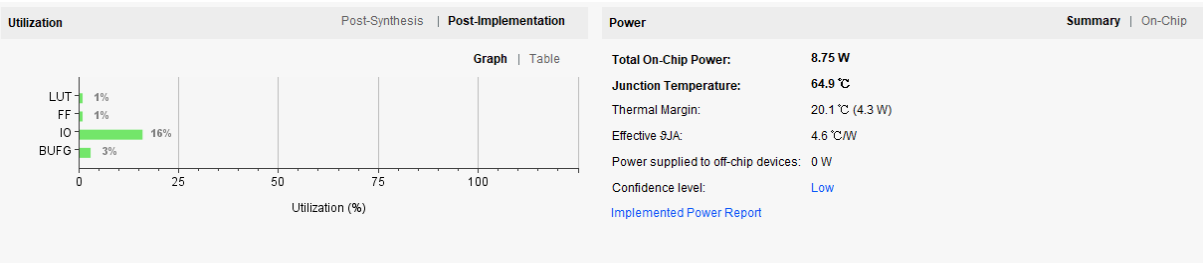


Figure 6: DIV_Performance1

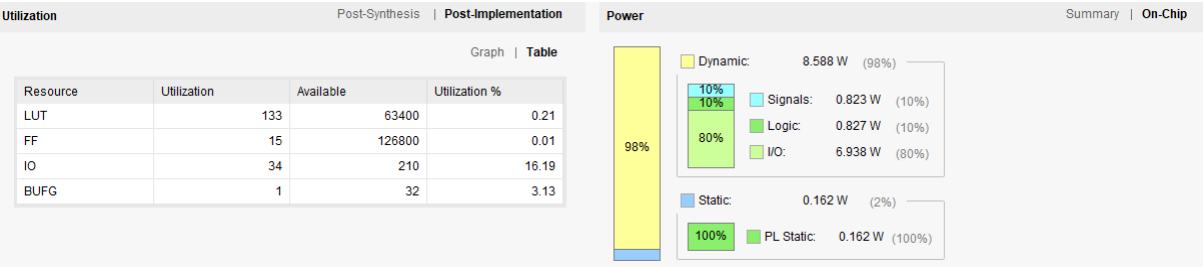


Figure 7: DIV_Performance2

6 实验代码

6.1 Sort 实现代码

DEFINE 和 ALU 同上一实验，不再重复给出。

Listing 1: CMP.v

```
1 `timescale 1ns / 1ps
2 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
3 // Company:
4 // Engineer:
5 //
6 // Create Date: 2019/03/23 22:14:52
7 // Design Name:
8 // Module Name: CMP
9 // Project Name:
10 // Target Devices:
11 // Tool Versions:
12 // Description:
13 //
14 // Dependencies:
15 //
16 // Revision:
17 // Revision 0.01 - File Created
18 // Additional Comments:
19 //
20 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
21
22 module CMP(
23     input [3:0] A,
24     input [3:0] B,
25     output reg C
26 );
27     reg [`OPECODE_BUS] SUB;
28     wire [`OPERAND_BUS] CT;
29     wire [`OPECODE_BUS] F;
30
31     initial SUB = `EXE_SUB;
32
33     ALU ALUER(SUB,A,B,CT,F);
34
35     always @* C = F[2];
36 endmodule
```

Listing 2: Sort.v

```
1 `timescale 1ns / 1ps
2 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
3 // Company:
4 // Engineer:
5 //
```

```
6 // Create Date: 2019/03/23 22:14:02
7 // Design Name:
8 // Module Name: Sort
9 // Project Name:
10 // Target Devices:
11 // Tool Versions:
12 // Description:
13 //
14 // Dependencies:
15 //
16 // Revision:
17 // Revision 0.01 - File Created
18 // Additional Comments:
19 //
```

```

23 module Sort(
24     input rst,
25     input [3:0] sIN1,
26     input [3:0] sIN2,
27     input [3:0] sIN3,
28     input [3:0] sIN4,
29     output reg [3:0] sOUT1,
30     output reg [3:0] sOUT2,
31     output reg [3:0] sOUT3,
32     output reg [3:0] sOUT4
33 );
34
35 wire T12,T13,T14,T23,T24,T34;
36
37 reg [3:0] TMP;
38 reg [3:0] tOUT1,tOUT2,tOUT3,tOUT4;
39
40 always@*
41 begin
42     sOUT1=tOUT1;
43     sOUT2=tOUT2;
44     sOUT3=tOUT3;
45     sOUT4=tOUT4;
46 end
47
48 always @*
49 begin
50     if (rst)
51     begin
52         tOUT1 = sIN1;
53         tOUT2 = sIN2;
54         tOUT3 = sIN3;
55         tOUT4 = sIN4;
56     end

```

```

57     else
58     begin
59         if (T12) begin TMP = tOUT1; tOUT1 = tOUT2; tOUT2 = TMP; end
60         if (T13) begin TMP = tOUT1; tOUT1 = tOUT3; tOUT3 = TMP; end
61         if (T14) begin TMP = tOUT1; tOUT1 = tOUT4; tOUT4 = TMP; end
62         if (T23) begin TMP = tOUT2; tOUT2 = tOUT3; tOUT3 = TMP; end
63         if (T24) begin TMP = tOUT2; tOUT2 = tOUT4; tOUT4 = TMP; end
64         if (T34) begin TMP = tOUT3; tOUT3 = tOUT4; tOUT4 = TMP; end
65     end
66 end
67
68     CMP c12(tOUT1,tOUT2,T12);
69     CMP c13(tOUT1,tOUT3,T13);
70     CMP c14(tOUT1,tOUT4,T14);
71     CMP c23(tOUT2,tOUT3,T23);
72     CMP c24(tOUT2,tOUT4,T24);
73     CMP c34(tOUT3,tOUT4,T34);
74 endmodule

```

Listing 3: Sort_tb.v

```

1  `timescale 1ns / 1ps
2  //////////////////////////////////////
3  // Company:
4  // Engineer:
5  //
6  // Create Date: 2019/03/23 23:14:36
7  // Design Name:
8  // Module Name: Sort_tb
9  // Project Name:
10 // Target Devices:
11 // Tool Versions:
12 // Description:
13 //
14 // Dependencies:
15 //
16 // Revision:
17 // Revision 0.01 - File Created
18 // Additional Comments:
19 //
20 //////////////////////////////////////
21
22 `include "DEFINE.v"
23
24 module Sort_tb (
25     );
26
27
28     reg    [`OPERAND_BUS] A;
29     reg    [`OPERAND_BUS] B;
30     reg    [`OPERAND_BUS] C;
31     reg    [`OPERAND_BUS] D;

```



```

32     wire [`OPERAND_BUS] E;
33     wire [`OPERAND_BUS] F;
34     wire [`OPERAND_BUS] G;
35     wire [`OPERAND_BUS] H;
36     reg rst;
37
38     initial begin
39         rst = 0;
40         forever #10 rst = ~rst;
41     end
42
43     initial begin
44         #50 A = 1; B = 2; C = 3; D = 4;
45         #50 A = 5; B = 2; C = 3; D = 4;
46         #50 A = 5; B = 2; C = 3; D = 3;
47         #50 $stop;
48     end
49
50     Sort S(rst,A,B,C,D,E,F,G,H);
51 endmodule

```

6.2 DIV 实现代码

Listing 4: DIV.v

```

1  `timescale 1ns / 1ps
2  //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
3  // Company:
4  // Engineer:
5  //
6  // Create Date: 2019/03/23 23:56:50
7  // Design Name:
8  // Module Name: DIV
9  // Project Name:
10 // Target Devices:
11 // Tool Versions:
12 // Description:
13 //
14 // Dependencies:
15 //
16 // Revision:
17 // Revision 0.01 - File Created
18 // Additional Comments:
19 //
20 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
21 `include "DEFINE.v"
22
23 module DIV(
24     input clk,
25     input rst,

```

```

26     input  [`OPERAND_BUS] A,
27     input  [`OPERAND_BUS] B,
28     output [`OPERAND_BUS] C,
29     output [`OPERAND_BUS] D
30 );
31
32     reg  [`OPERAND_BUS] q;
33     reg  [`OPERAND_BUS] r;
34     reg  [`OPERAND_BUS] t;
35
36     integer i;
37
38     always@(posedge clk or negedge rst)
39     begin
40         if(!rst)
41         begin
42             q=0;
43             r=0;
44         end
45         else
46         begin
47             q=A;
48             t={4'b0000,B};
49             r=8'b00000000;
50             {r,q}={r,q}<<1;
51
52             for(i=0;i<8;i=i+1)
53             if(r>=t)
54             begin
55                 r=r-t;
56                 {r,q}={r,q}<<1;
57                 q[0]=1;
58             end
59             else
60             begin
61                 r=r;
62                 {r,q}={r,q}<<1;
63                 q[0]=0;
64             end
65         end
66     end
67     assign C=q;
68     assign D=r>>1;
69 endmodule

```

Listing 5: DIV_tb.v

```

1  `timescale 1ns / 1ps
2  //////////////////////////////////////
3  // Company:
4  // Engineer:
5  //

```

```

6 // Create Date: 2019/03/24 13:01:00
7 // Design Name:
8 // Module Name: DIV_tb
9 // Project Name:
10 // Target Devices:
11 // Tool Versions:
12 // Description:
13 //
14 // Dependencies:
15 //
16 // Revision:
17 // Revision 0.01 - File Created
18 // Additional Comments:
19 //
20
21 `timescale 1ns/1ns
22 module divider_module_tb ;
23
24 reg [7:0] A ;
25 reg [7:0] B ;
26 wire [7:0] C ;
27 wire [7:0] D ;
28 reg rst ;
29 reg clk ;
30
31 initial
32 begin
33 rst<=0;
34 #10 rst<=1;
35 end
36
37 initial clk<=0;
38 always #5 clk<=~clk;
39 initial
40 begin
41 A<=8'd127;
42 B<=4'd2;
43 #100
44 A=8'd34;
45 B=5;
46 #100;
47 end
48
49 DIV DUT ( clk,rst,A,B,C,D);
50
51 endmodule

```

7 FSM 实现

7.1 排序 FSM 设计

我们设计存在三个状态：

1. 初始状态，加载数据
2. 一趟排序流程（冒泡一趟）
3. 终

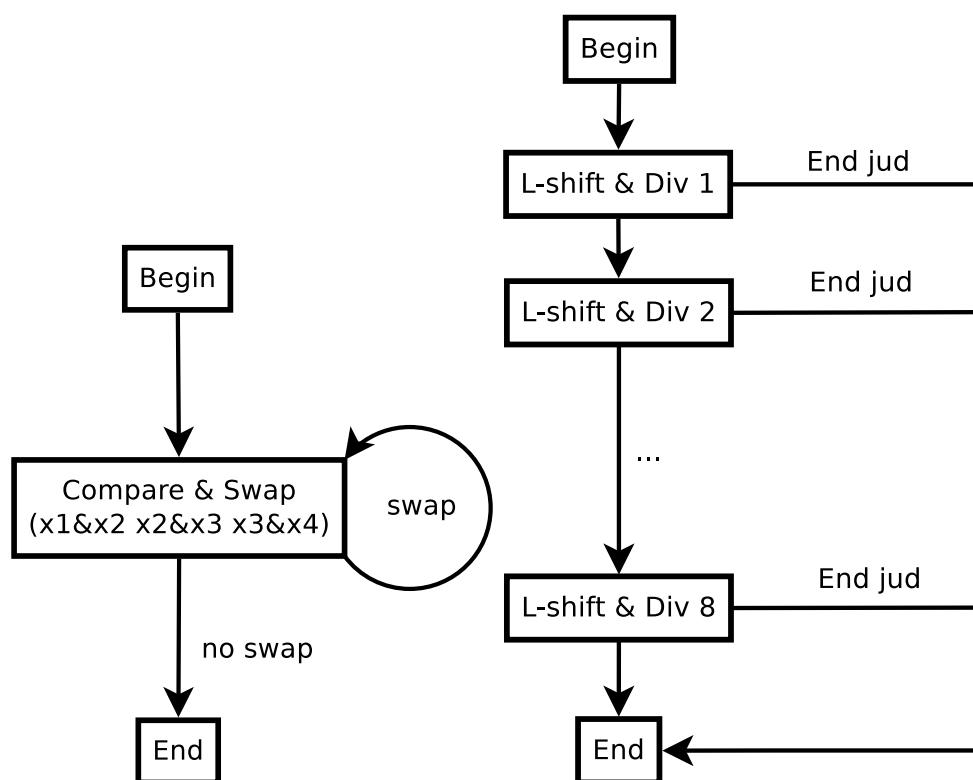


Figure 8: Sort & Div

7.2 除法 FSM 设计

我们设计存在三个状态：

1. 初始状态，加载数据
2. 一趟移位除法操作，同之前算法描述处介绍
3. 终

之前的 i 循环变量视为状态编号就可以将之前的代码视作两段式状态机的程序。

8 三段式状态机代码

仿真图像和之前一致，不再重复给出。这里在 DivFSM 中加入了 err 判定以及我们的 Done 判定。（之前写漏了）

8.1 SortFSM 实现代码

Listing 6: Sort.v

```
1 `timescale 1ns / 1ps
2
3 module Sort(
4     input rst,
5     input clk,
6     input [3:0] sIN1,
7     input [3:0] sIN2,
8     input [3:0] sIN3,
9     input [3:0] sIN4,
10    output [7:0] an,
11    output [7:0] seg
12);
13
14    wire T12,T13,T14,T23,T24,T34;
15    reg [3:0] TMP;
16    reg [3:0] tOUT1,tOUT2,tOUT3,tOUT4;
17    reg [3:0] nOUT1,nOUT2,nOUT3,nOUT4;
18    reg [3:0] sOUT1,sOUT2,sOUT3,sOUT4;
19    reg jud;
20
21    always @(posedge clk or negedge rst)
22    begin
23        if (rst)
24        begin
25            nOUT1 = sIN1;
26            nOUT2 = sIN2;
27            nOUT3 = sIN3;
28            nOUT4 = sIN4;
29        end
30        else
31        begin
32            jud = 0;
33            nOUT1 = tOUT1;
34            nOUT2 = tOUT2;
35            nOUT3 = tOUT3;
36            nOUT4 = tOUT4;
37        end
38    end
39
40    CMP c12(nOUT1,nOUT2,T12);
41    CMP c23(nOUT2,nOUT3,T23);
```

```

42     CMP c34(nOUT3,nOUT4,T34);
43
44     always @*
45     begin
46         if (jud)
47         begin
48             if (T12) begin TMP = nOUT1; nOUT1 = nOUT2; nOUT2 = TMP; jud=1; end
49             if (T23) begin TMP = nOUT2; nOUT2 = nOUT3; nOUT3 = TMP; jud=1; end
50             if (T34) begin TMP = nOUT3; nOUT3 = nOUT4; nOUT4 = TMP; jud=1; end
51         end
52     end
53
54     always @(posedge clk or negedge rst)
55     begin
56         tOUT1 = nOUT1;
57         tOUT2 = nOUT2;
58         tOUT3 = nOUT3;
59         tOUT4 = nOUT4;
60         if (!jud)
61         begin
62             sOUT1 = tOUT1;
63             sOUT2 = tOUT2;
64             sOUT3 = tOUT3;
65             sOUT4 = tOUT4;
66             SegOUT (clk,sOUT1,sOUT2,sOUT3,sOUT4,an,seg);
67         end
68     end
69 endmodule

```

Listing 7: Seg_out.v

```

1  `timescale 1ns / 1ps
2
3  module Seg(
4      input [3:0] a,
5      output reg [0:6] seg);
6      always@*
7      begin
8          case (a)
9              4'd0:begin seg[0]=0; seg[1]=0; seg[2]=0; seg[3]=0;
10                     seg[4]=0; seg[5]=0; seg[6]=1; end
11              4'd1:begin seg[0]=1; seg[1]=0; seg[2]=0; seg[3]=1;
12                     seg[4]=1; seg[5]=1; seg[6]=1; end
13              4'd2:begin seg[0]=0; seg[1]=0; seg[2]=1; seg[3]=0;
14                     seg[4]=0; seg[5]=1; seg[6]=0; end
15              4'd3:begin seg[0]=0; seg[1]=0; seg[2]=0; seg[3]=0;
16                     seg[4]=1; seg[5]=1; seg[6]=0; end
17              4'd4:begin seg[0]=1; seg[1]=0; seg[2]=0; seg[3]=1;
18                     seg[4]=1; seg[5]=0; seg[6]=0; end
19              4'd5:begin seg[0]=0; seg[1]=1; seg[2]=0; seg[3]=0;
20                     seg[4]=1; seg[5]=0; seg[6]=0; end
21              4'd6:begin seg[0]=0; seg[1]=1; seg[2]=0; seg[3]=0;

```

```

22         seg[4]=0;seg[5]=0;seg[6]=0; end
23     4'd7:begin seg[0]=0;seg[1]=0;seg[2]=0;seg[3]=1;
24               seg[4]=1;seg[5]=1;seg[6]=1; end
25     4'd8:begin seg[0]=0;seg[1]=0;seg[2]=0;seg[3]=0;
26               seg[4]=0;seg[5]=0;seg[6]=0; end
27     4'd9:begin seg[0]=0;seg[1]=0;seg[2]=0;seg[3]=0;
28               seg[4]=1;seg[5]=0;seg[6]=0; end
29     4'd10:begin seg[0]=0;seg[1]=0;seg[2]=0;seg[3]=1;
30               seg[4]=0;seg[5]=0;seg[6]=0; end//A
31     4'd11:begin seg[0]=1;seg[1]=1;seg[2]=0;seg[3]=0;
32               seg[4]=0;seg[5]=0;seg[6]=0; end//b
33     4'd12:begin seg[0]=0;seg[1]=1;seg[2]=1;seg[3]=0;
34               seg[4]=0;seg[5]=0;seg[6]=1; end//C
35     4'd13:begin seg[0]=1;seg[1]=0;seg[2]=0;seg[3]=0;
36               seg[4]=0;seg[5]=1;seg[6]=0; end//d
37     4'd14:begin seg[0]=0;seg[1]=1;seg[2]=1;seg[3]=0;
38               seg[4]=0;seg[5]=0;seg[6]=0; end//E
39     4'd15:begin seg[0]=0;seg[1]=1;seg[2]=1;seg[3]=1;
40               seg[4]=0;seg[5]=0;seg[6]=0; end//F
41     default:seg=7'b0000000;
42 endcase
43 end
44 endmodule
45
46 module counter #(parameter cnt=9)
47 (
48     input clk,
49     input enable,
50     input reset,
51     output carry,
52     output reg [3:0] Q
53 );
54 assign carry=(Q==cnt)?1:0;
55 initial
56 begin
57     Q<=0;
58 end
59 always@(posedge clk,posedge reset)
60 begin
61     if(reset)
62         Q<=0;
63     else if(enable)
64         if(Q>=cnt)
65             Q<=0;
66         else
67             Q=Q+1;
68 end
69
70 endmodule
71
72 module segOutput(

```

```

73     input clk5MHZ,
74     input [3:0] Q0,
75     input [3:0] Q1,
76     input [3:0] Q2,
77     input [3:0] Q3,
78     output reg [7:0] an,
79     output reg [7:0] seg,
80     output dp
81 );
82 wire [3:0] num;
83 wire [7:0] seg0,seg1,seg2,seg3;
84 reg clk;
85 reg [12:0] count ;
86
87 Seg b0(Q0,seg0);
88 Seg b1(Q1,seg1);
89 Seg b2(Q2,seg2);
90 Seg b3(Q3,seg3);
91 initial
92 begin
93     an<=8'b11111111;
94     clk<=0;
95     count<=0;
96 end
97 always@(posedge clk5MHZ)
98     if(count>=13'd4999)
99         begin
100             clk<=~clk;
101             count=13'b0;
102         end
103     else
104         count=count+1;
105 counter#(3) c(clk,1,,num);
106 always@(num)
107 case(num)
108     0:begin
109         an<=8'b00000001;
110         seg<=seg0;
111     end
112     1:begin
113         an<=8'b00000010;
114         seg<=seg1;
115     end
116     2:begin
117         an<=8'b00000100;
118         seg<=seg1;
119     end
120     3:begin
121         an<=8'b00001000;
122         seg<=seg1;
123     end

```



```

124     endcase
125 endmodule
126
127 module SegOUT (
128     input CLK100MHZ,
129     input [3:0] A,
130     input [3:0] B,
131     input [3:0] C,
132     input [3:0] D,
133     output [7:0] an,
134     output [7:0] seg)
135 begin
136     wire clk0,locked,reset,clk_out1,JW1,JW2;
137     integer clk1;
138     wire [0:6] seg1,seg2,seg3,seg4;
139     clk_wiz0 C1(.clk_in1(CLK100MHZ),.reset(reset),
140                .clk_out1(clk_out1),.locked(locked));
141     clock C2(clk_out1,locked,clk0);
142     numclock C3(clk_out1,locked,clk1);
143     Seg s1(A[3:0],seg1[0:6]);
144     Seg s2(B[3:0],seg2[0:6]);
145     Seg s2(C[3:0],seg3[0:6]);
146     Seg s2(D[3:0],seg4[0:6]);
147     segOutput so(clk5MHZ,seg1,seg2,seg3,seg4,an,seg);
148 end

```