

COD__LAB3 寄存器堆与计数器

黄业琦 PB17000144

April 7, 2019

Contents

1	实验目的	2
1.1	寄存器堆 (Register File)	2
1.2	计数器 (Counter)	2
1.3	FIFO	2
2	实验环境	3
3	逻辑设计	3
3.1	Regfile Design	3
3.2	Counter Design	3
3.3	FIFO_q Design	3
4	仿真截图	5
5	性能评测截图	6
6	实验代码	8
6.1	Regfile 代码	8
6.2	Counter 代码	10
6.3	FIFO 代码	13

1 实验目的

1.1 寄存器堆 (Register File)

ra0, rd0; ra1, rd1: 2 个异步读端口

wa, wd, we: 1 个同步写端口

1.2 计数器 (Counter)

ce: 计数使能, 1: $q=q+1$

pe: 同步装数使能, 1: $q=d$

rst: 异步清零, 1: $q=0$

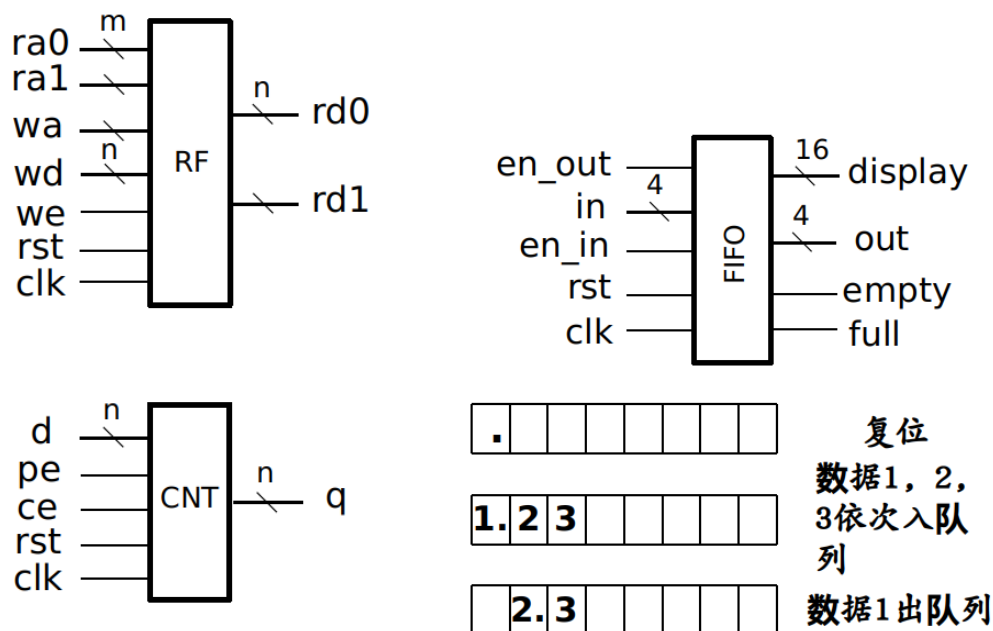


Figure 1: Lab Requirement

1.3 FIFO

最大长度为 8 的 FIFO 循环队列: 用寄存器堆和适当逻辑实现。

en_out, en_in: 出/入队列使能, 一次有效仅允许操作一项数据

out, in: 出/入队列数据

full, empty: 队列空/满, 空/满时忽略出/入队操作

display: 8 个数码管的控制信号, 显示队列状态

2 实验环境

Linux 下编程调试和仿真，使用 IVerilog, GtkWave 系列工具。
Windows 下用于生成比特流文件，使用 Vivado 2018.2, Verilog HDL
所有下载均在 Nexsy4-DDR 实验板完成

3 逻辑设计

3.1 Regfile Design

两个地址读入位置，直接用有带宽的向量作为存储寄存器。我们直接访问对应位置的元素进行访问即可。

3.2 Counter Design

计数器，设计简单，与上学期的 lab8,9 一致，不再赘述。

3.3 FIFO_q Design

FIFO 设计：

我并没有单独调用我自己设计的 Regfile，因为队列的特殊性，我决定直接设计有带宽的向量组直接使用。

这样大大降低了编程的复杂程度。

计数器我则用于分频，分八个段供八个七段数码管使用。

由于传向量组并不是 Verilog 的合法语法，有两种解决办法：

1. 避免调用，合并程序。
2. 压缩向量，变为 1 维。

权衡选择第一种。入队出队操作见示意图：

 


Figure 2: fifoshow1

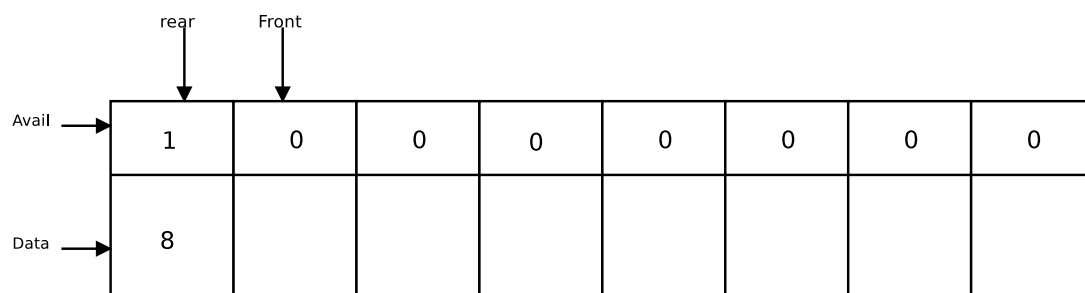


Figure 3: fifoshow2

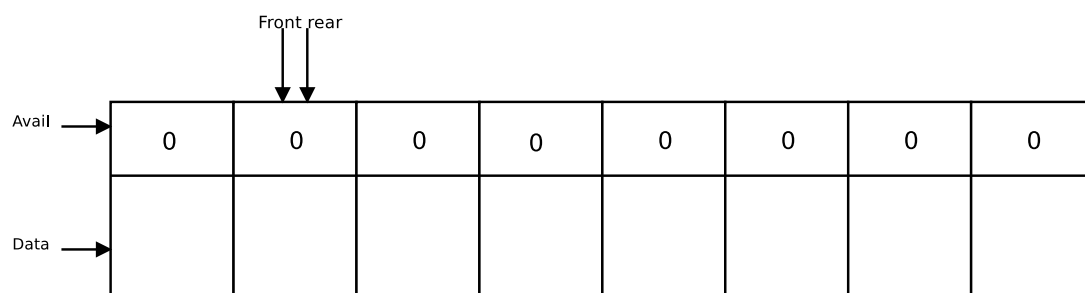


Figure 4: fifoshow3

front 指向对头后一个元素，rear 指向队尾元素。

4 仿真截图

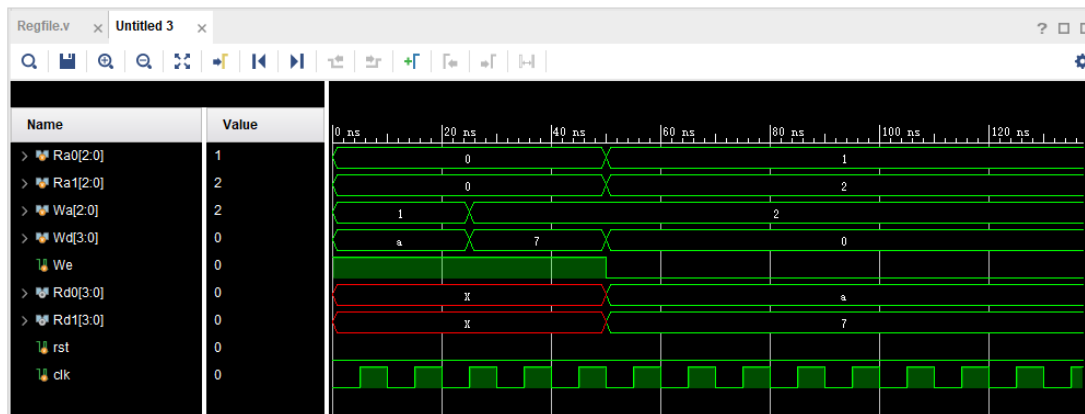


Figure 5: Regsim

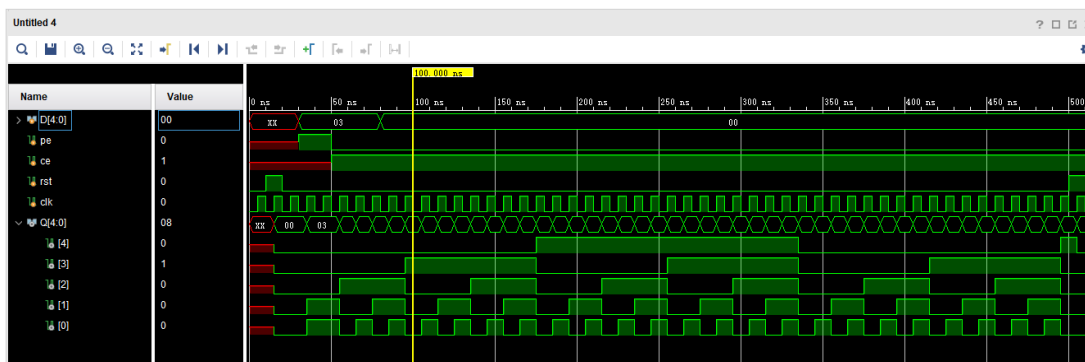


Figure 6: Countsim

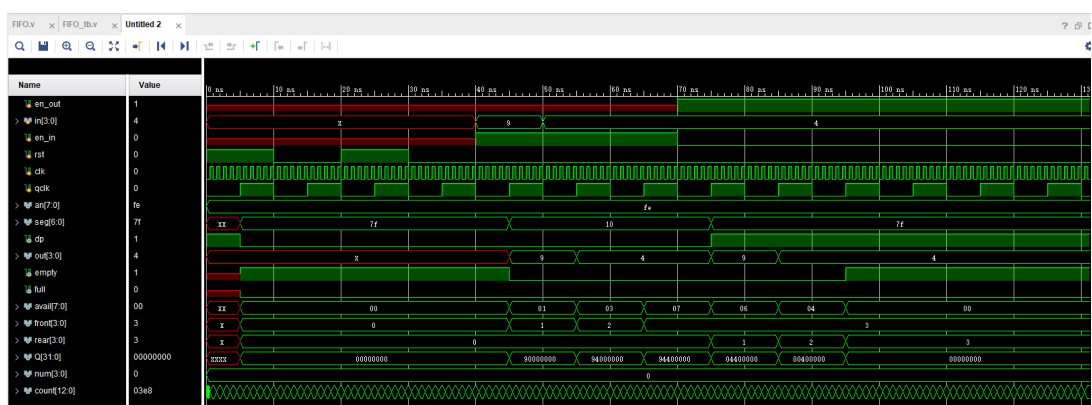


Figure 7: FIFOsim

5 性能评测截图

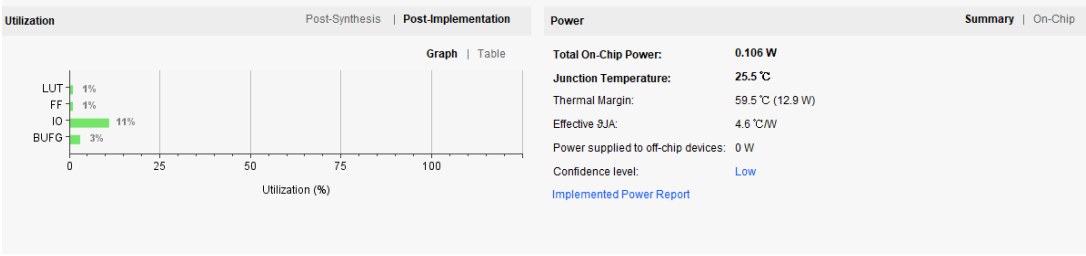


Figure 8: Regper1

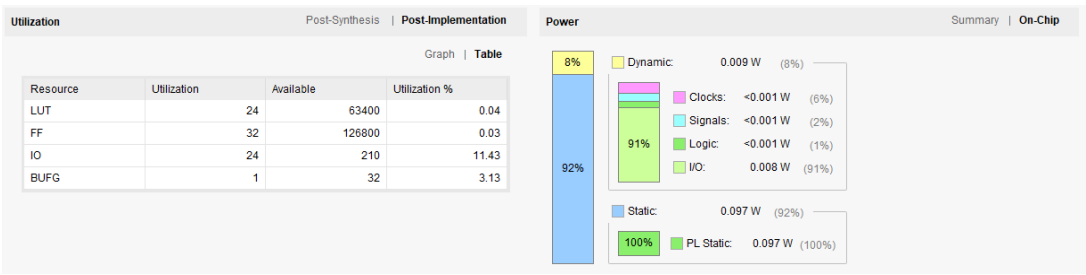


Figure 9: Regper2

 


Figure 10: Countper1

 


Figure 11: Countper2

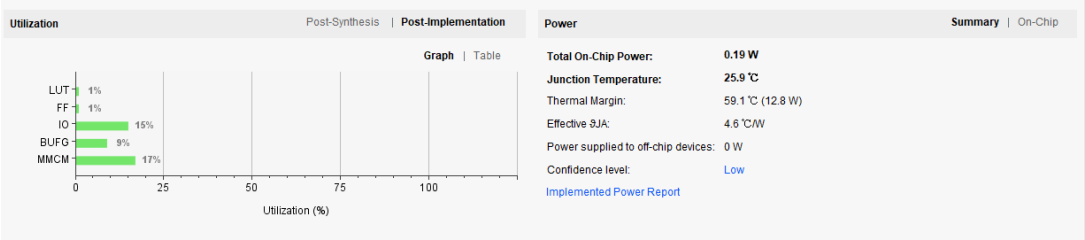


Figure 12: FIFOper1

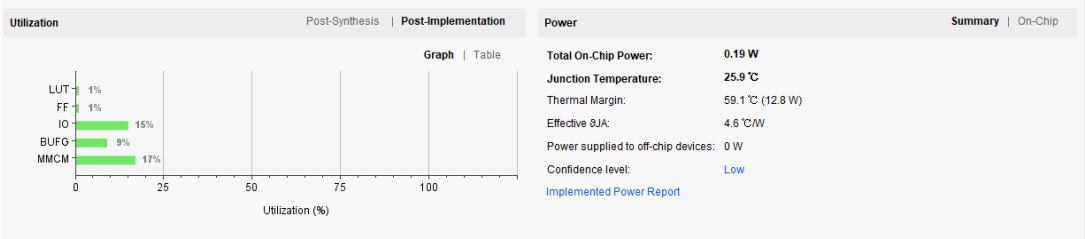


Figure 13: FIFOper1

6 实验代码

6.1 Regfile 代码

Listing 1: Regfile.v

```
1 `timescale 1ns / 1ps
2 //
3 // Company:
4 // Engineer:
5 //
6 // Create Date: 2019/04/09 11:02:39
7 // Design Name:
8 // Module Name: Regfile
9 // Project Name:
10 // Target Devices:
11 // Tool Versions:
12 // Description:
13 //
14 // Dependencies:
15 //
16 // Revision:
17 // Revision 0.01 - File Created
18 // Additional Comments:
19 //
20 //
21
22
23 `define PARA_M 3 //address 3bits
24 `define PARA_N 4 //data 4bits
25 `define BUSM 2:0
26 `define BUSN 3:0
27 `define BUSREG 7:0
28 (* use_dsp = "yes" *)
29
30 module Regfile(
31     input [`BUSM] Ra0,
32     input [`BUSM] Ra1,
33     input [`BUSM] Wa,
34     input [`BUSN] Wd,
35     input          We,
36     input          rst,
37     input          clk,
38     output [`BUSN] Rd0,
39     output [`BUSN] Rd1
40 );
41
```



```

42     reg [`BUSN] Regs [`BUSREG];
43     integer i;
44
45     always @(posedge clk or negedge rst)
46     begin
47         if (rst)
48         begin
49             for (i = 0 ; i < 8 ; i = i + 1 )
50                 Regs[i] <= 0;
51         end
52         else
53             if (We)
54                 Regs[Wa] = Wd;
55     end
56
57     assign Rd0 = Regs[Ra0];
58     assign Rd1 = Regs[Ra1];
59 endmodule

```

Listing 2: RegSim.v

```

1  `timescale 1ns / 1ps
2  //
   //////////////////////////////////////
3  // Company:
4  // Engineer:
5  //
6  // Create Date: 2019/04/09 20:21:46
7  // Design Name:
8  // Module Name: RegSim
9  // Project Name:
10 // Target Devices:
11 // Tool Versions:
12 // Description:
13 //
14 // Dependencies:
15 //
16 // Revision:
17 // Revision 0.01 - File Created
18 // Additional Comments:
19 //
20 //
   //////////////////////////////////////
21
22 `define PARA_M 3 //address 3bits
23 `define PARA_N 4 //data 4bits
24 `define BUSM 2:0
25 `define BUSN 3:0
26 `define BUSREG 7:0
27 module RegSim;

```

```

28 reg [`BUSM] Ra0;
29 reg [`BUSM] Ra1;
30 reg [`BUSM] Wa;
31 reg [`BUSN] Wd;
32 reg      We;
33 wire [`BUSN] Rd0;
34 wire [`BUSN] Rd1;
35 reg rst;
36 reg clk;
37
38 initial rst<=0;
39 always #500 rst<=~rst;
40
41 initial clk<=0;
42 always #5 clk<=~clk;
43
44 initial
45 begin
46     Ra0=0;
47     Ra1=0;
48     Wa =1;
49     We =1;
50     Wd =10;
51     #25
52
53     Ra0=0;
54     Ra1=0;
55     Wa =2;
56     We =1;
57     Wd =7;
58     #25
59
60     Ra0=1;
61     Ra1=2;
62     Wa =2;
63     We =0;
64     Wd =0;
65     #25;
66 end
67
68 Regfile DUT (Ra0,Ra1,Wa,Wd,We,rst,clk,Rd0,Rd1);
69 endmodule

```

6.2 Counter 代码

Listing 3: counter.v

```

1 `timescale 1ns / 1ps
2 //
  //////////////////////////////////////

```

```

3 // Company:
4 // Engineer:
5 //
6 // Create Date: 2019/04/09 21:41:57
7 // Design Name:
8 // Module Name: counter
9 // Project Name:
10 // Target Devices:
11 // Tool Versions:
12 // Description:
13 //
14 // Dependencies:
15 //
16 // Revision:
17 // Revision 0.01 - File Created
18 // Additional Comments:
19 //
20 //
    //////////////////////////////////////
21
22 `define PARAN 5
23 `define BUSN 4:0
24
25 module counter(
26     input [`BUSN] D,
27     input pe,
28     input ce,
29     input rst,
30     input clk,
31     output [`BUSN] Q
32 );
33
34     reg [`BUSN] RegCount;
35
36     always @(posedge clk or negedge rst)
37     begin
38         if (rst)
39             RegCount = 0;
40         else
41             begin
42                 if (pe)
43                     RegCount = D;
44                 else
45                     begin
46                         if (ce)
47                             RegCount = RegCount + 1;
48                     end
49             end
50     end
51

```

```

52     assign Q = RegCount;
53 endmodule

```

Listing 4: counter_tb.v

```

1  `timescale 1ns / 1ps
2  //
   //////////////////////////////////////
3  // Company:
4  // Engineer:
5  //
6  // Create Date: 2019/04/09 21:42:25
7  // Design Name:
8  // Module Name: counter_tb
9  // Project Name:
10 // Target Devices:
11 // Tool Versions:
12 // Description:
13 //
14 // Dependencies:
15 //
16 // Revision:
17 // Revision 0.01 - File Created
18 // Additional Comments:
19 //
20 //
   //////////////////////////////////////
21
22 `define PARAN 5
23 `define BUSN 4:0
24
25 module counter_tb(
26
27     );
28
29     reg [`BUSN] D;
30     reg pe;
31     reg ce;
32     reg rst;
33     reg clk;
34     wire [`BUSN] Q;
35
36     initial rst<=0;
37     always #500 rst<=~rst;
38
39     initial clk<=0;
40     always #5 clk<=~clk;
41
42     initial
43     begin

```

```

44         #10 rst = 1;
45         #10 rst = 0;
46         #10 D  = 3;
47         pe = 1;
48         #20 pe = 0;
49         ce = 1;
50         #30 D  = 0;
51     end
52     counter DUT (D,pe,ce,rst,clk,Q);
53 endmodule

```

6.3 FIFO 代码

这里的注释部分为调试使用，代码的 36-41 行的取消注释，54 行取消注释，47 行换为 46 行，可以进行仿真。

Listing 5: clk10HZ.v

```

1 module clk10HZ(
2     input clk5MHZ,
3     output reg Q
4 );
5     reg[0:23] count;
6     initial
7     begin
8         count=0;
9         Q=0;
10    end
11
12    always@(posedge clk5MHZ)
13        if(count>=24'd249999)
14            begin
15                count<=24'b0;
16                Q<=~Q;
17            end
18        else
19            count<=count+24'h1;
20 endmodule

```

Listing 6: BCD27.v

```

1 `timescale 1ns / 1ps
2
3 module BCD27(
4     input [3:0]m,
5     output [6:0] out
6 );
7     reg[6:0]seg;
8     assign out = seg;
9     always@(m)
10    case(m)

```

```

11         4'b0000:seg=7'b1000000;
12         4'b0001:seg=7'b1111001;
13         4'b0010:seg=7'b0100100;
14         4'b0011:seg=7'b0110000;
15         4'b0100:seg=7'b0011001;
16         4'b0101:seg=7'b0010010;
17         4'b0110:seg=7'b0000010;
18         4'b0111:seg=7'b1111000;
19         4'b1000:seg=7'b0000000;
20         4'b1001:seg=7'b0010000;
21         default:seg=7'b1111111;
22     endcase
23 endmodule

```

Listing 7: counter.v

```

1 module counter #(parameter cnt=9)
2     (
3         input clk,
4         input enable,
5         input reset,
6         output carry,
7         output reg [3:0] Q
8     );
9     assign carry=(Q==cnt)?1:0;
10    initial
11    begin
12        Q<=0;
13    end
14    always@(posedge clk,posedge reset)
15    begin
16        if(reset)
17            Q<=0;
18        else if(enable)
19            if(Q>=cnt)
20                Q<=0;
21            else
22                Q=Q+1;
23    end
24
25 endmodule

```

Listing 8: FIFO.v

```

1 `timescale 1ns / 1ps
2 //
3     //////////////////////////////////////
4
5 // Company:
6 // Engineer:
7 //
8 // Create Date: 2019/04/10 01:53:42
9 // Design Name:

```

```

8 // Module Name: FIFO
9 // Project Name:
10 // Target Devices:
11 // Tool Versions:
12 // Description:
13 //
14 // Dependencies:
15 //
16 // Revision:
17 // Revision 0.01 - File Created
18 // Additional Comments:
19 //
20 //
    //////////////////////////////////////
21
22
23 module FIFO(
24     input en_out,
25     input [3:0] in,
26     input en_in,
27     input rst,
28     input clk,
29     input qclk,
30     output reg [7:0] an,
31     output reg [6:0] seg,
32     output reg dp,
33     output reg [3:0] out,
34     output reg empty,
35     output reg full/*,
36     output [7:0] avail,
37     output [3:0] front,
38     output [3:0] rear,
39     output [31:0] queue,
40     output [3:0] num,
41     output [12:0] count*/
42 );
43
44 wire clk5MHZ;
45 wire clkp;
46 //assign clk5MZ=clk;
47 clk_wiz_0 cw1(clk5MHZ,clk);
48
49 reg [3:0] Q [7:0];
50 reg [7:0] avail;
51 reg [3:0] front;
52 reg [3:0] rear;
53 integer i;
54 //assign queue = {Q[0],Q[1],Q[2],Q[3],Q[4],Q[5],Q[6],Q[7]};
55 always @(posedge qclk or negedge rst)
56 begin

```

```

57     if (rst)
58     begin
59         for (i = 0 ; i < 8 ; i = i + 1)
60             Q[i] = 0;
61
62         front = 0;
63         rear = 0;
64         avail = 0;
65         empty = 1;
66         full = 0;
67     end
68     else
69     begin
70         if (en_in)
71         begin
72             if (!avail[front])
73             begin
74                 Q[front] = in;
75                 avail[front] = 1;
76                 front = (front + 1) % 8;
77             end
78
79             out = in;
80         end
81
82         if (en_out)
83         begin
84             if (avail[rear])
85             begin
86                 out = Q[rear];
87                 Q[rear] = 0;
88                 avail[rear] = 0;
89                 rear = (rear + 1) % 8;
90             end
91
92         end
93
94         if (avail == 8'b11111111)
95             full = 1;
96         else
97             full = 0;
98
99         if (avail == 8'b00000000)
100             empty = 1;
101         else
102             empty = 0;
103     end
104 end
105
106
107 reg [3:0] num;

```



```

108     wire [6:0] seg0[7:0];
109     reg [12:0] count ;
110     reg clk1;
111
112     BCD27 B0(Q[0],seg0[0]);
113     BCD27 B1(Q[1],seg0[1]);
114     BCD27 B2(Q[2],seg0[2]);
115     BCD27 B3(Q[3],seg0[3]);
116     BCD27 B4(Q[4],seg0[4]);
117     BCD27 B5(Q[5],seg0[5]);
118     BCD27 B6(Q[6],seg0[6]);
119     BCD27 B7(Q[7],seg0[7]);
120
121     initial
122     begin
123         an<=8'b11111111;
124         clk1<=0;
125         num<=0;
126         count<=0;
127     end
128
129     always@(posedge clk5MHZ)
130         if(count>=13'd1999)
131             begin
132                 clk1<=~clk1;
133                 count=13'b0;
134                 num = (num+1)%8;
135             end
136         else
137             count=count+1;
138
139     always@*
140     case(num)
141         0:begin
142             an <=8'b11111110;
143             seg<=seg0[0];
144             if (!avail[0])
145                 seg<=7'b1111111;
146
147             if (rear == 0)
148                 dp <= 0;
149             else
150                 dp <= 1;
151         end
152         1:begin
153             an <=8'b11111101;
154             seg<=seg0[1];
155             if (!avail[1])
156                 seg<=7'b1111111;
157
158             if (rear == 1)

```

```

159         dp <= 0;
160         else
161             dp <= 1;
162         end
163     2:begin
164         an <=8'b11111011;
165         seg<=seg0[2];
166         if (!avail[2])
167             seg<=7'b1111111;
168
169         if (rear == 2)
170             dp <= 0;
171         else
172             dp <= 1;
173         end
174     3:begin
175         an <=8'b11110111;
176         seg<=seg0[3];
177         if (!avail[3])
178             seg<=7'b1111111;
179
180         if (rear == 3)
181             dp <= 0;
182         else
183             dp <= 1;
184         end
185     4:begin
186         an <=8'b11101111;
187         seg<=seg0[4];
188         if (!avail[4])
189             seg<=7'b1111111;
190
191         if (rear == 4)
192             dp <= 0;
193         else
194             dp <= 1;
195         end
196     5:begin
197         an <=8'b11011111;
198         seg<=seg0[5];
199         if (!avail[5])
200             seg<=7'b1111111;
201
202         if (rear == 5)
203             dp <= 0;
204         else
205             dp <= 1;
206         end
207     6:begin
208         an <=8'b10111111;
209         seg<=seg0[6];

```

```

210         if (!avail[6])
211             seg<=7'b1111111;
212
213         if (rear == 6)
214             dp <= 0;
215         else
216             dp <= 1;
217         end
218     7:begin
219         an <=8'b01111111;
220         seg<=seg0[7];
221         if (!avail[7])
222             seg<=7'b1111111;
223
224         if (rear == 7)
225             dp <= 0;
226         else
227             dp <= 1;
228         end
229     endcase
230 endmodule

```

Listing 9: FIFO_tb.v

```

1  `timescale 1ns / 1ps
2  //
   //////////////////////////////////////
3  // Company:
4  // Engineer:
5  //
6  // Create Date: 2019/04/10 01:54:04
7  // Design Name:
8  // Module Name: FIFO_tb
9  // Project Name:
10 // Target Devices:
11 // Tool Versions:
12 // Description:
13 //
14 // Dependencies:
15 //
16 // Revision:
17 // Revision 0.01 - File Created
18 // Additional Comments:
19 //
20 //
   //////////////////////////////////////
21
22
23 module FIFO_tb;
24     reg en_out;

```

```

25     reg [3:0] in;
26     reg en_in;
27     reg rst;
28     reg clk;
29     reg qclk;
30     wire [7:0] an;
31     wire [7:0] seg;
32     wire dp;
33     wire [3:0] out;
34     wire empty;
35     wire full;
36     wire [7:0]avail;
37     wire [3:0]front;
38     wire [3:0]rear;
39     wire [31:0] Q;
40     wire [3:0] num;
41     wire [12:0] count;
42
43     initial clk<=0;
44     always #0.5 clk<=~clk;
45     initial qclk<=0;
46     always #5 qclk<=~qclk;
47
48     initial
49     begin
50         rst = 1;
51         #10 rst = 0;
52         #10 rst = 1;
53         #10 rst = 0;
54
55         #10 en_in <= 1;
56         in <= 9;
57         #10 en_in <= 1;
58         in <= 4;
59         #20 en_in <= 0;
60         en_out <= 1;
61
62     end
63
64     FIFO DUT (en_out,in,en_in,rst,clk,qclk,an,
65             seg,dp,out,empty,full,avail,front,
66             rear,Q,num,count);
67 endmodule

```